



Қазақстан Республикасының білім және ылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Микроэлектроника»

050704 « Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстар

Павлодар

Лист утверждения
к методическим
указаниям



Ф СО ПГУ 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН
Энергетика факультетінің деканы
А.П. Кислов
«___» ___ 2008 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы _____ А.С. Жумадилова

«Радиотехника және телекоммуникациялар» кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Микроэлектроника»
050704 « Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстар

Әдістемелік нұсқау кафедраның отырысында ұсынылды

«___» ___ 2008 ж., №__ хаттама

Кафедра менгерушісі _____ Тастенов А.Д.

Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталды
«___» ___ 2008 ж., №__ хаттама

ӘК төрағасы _____ Кабдуалиева М.М.

Kіріспе

«Жалпы мәліметтер» бөліміне тиісті эксперимент теориясына қысқаша кіріспе енеді. Теориялық материалды тереңірек зерделеу үшін оқушы теорияны

менгергенін тексеруге және зертханалық – тәжрибелік сабаққа дайындығын бағалауға арналған компьютерлік бағдарламалармен және оқулықтармен жұмыс істеуі керек.


«Эксперименталдық бөлім» бөлімінде эксперименттің нақты міндеттері айтылған, эксперимент мәліметтерін тіркеу, көрсету үшін электр тізбектері, кестелермен кескіндемелер келтірілген. Бір қатар жағдайларда эксперимент нәтижелерін толығырақ пайымдау үшін сұрақтар қойылған.

1. Түзеткіш диодтар.

1.1 Диодтардағы реттердің ауысу тиімділігі

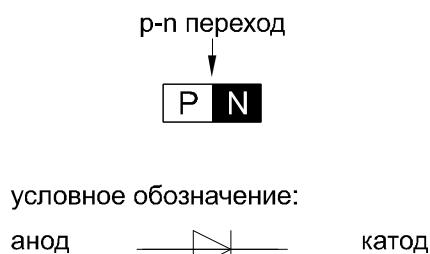1.1.1 Жалпы мәліметтер.

Екі электродты жартылай өткізгішті элемент – диод н – ж. р - өткізуші қабаттар (1.1.1. сурет). Еркін заряд тасуши ретінде n - өткізуші қабатта – электрондар, ал p - өткізуші қабатта – кемтіктер басым. Осы p – n қабаттарының арасындағы аудиосуда еркін заряд тасушылардың қосылуын бөгейтін ішкі ықтималды тосқауыл болады. Осылайша диод бұғатталған.



Кернеу тұра қосылғанда («+» рұқабатында, «—» п қабатына) ықтималды тосқауыл азайып, диод ток әкеле бастайды (диод ашық). Кернеуде ықтималды тосқауыл ұлғаяды (диод жабық). Кернеуде бағытта негізгі емес жеткізушілерден жылыстаған аз ток агады.

1.1.1 cypet

1.1.2. Эксперименталдық бөлім

Тапсырма

Тура және көрі бағыттарда шалаёткізгіш диодтың вольтамперлік сипаттамасын алу.

Экспериментті орындау тәртібі.

- Тура үйектілігін өзгертіңіз, (1.1.2а сурет) шамасы 1.1.1, кестеде көрсетілген U_{pr} , тұрақты ток кернеуін тартыңыз, мультиметрдің көмегімен I_{pr} тогын өлшеп, мәндерін кестеге түсіріңіз Мұнда ток бойынша қателікпен өлшеу сұлбасын пайдаланыңыз.

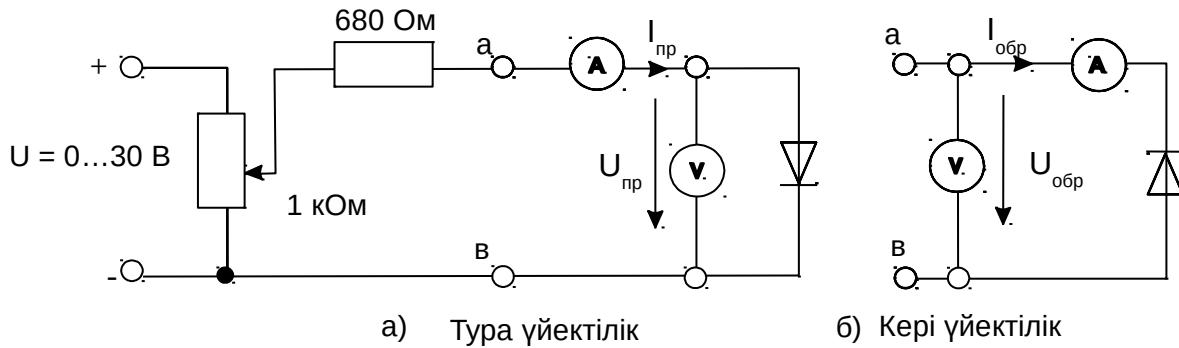


Рис.1.1.2

1.1.1 кесте

- Диод үйектілігін өзгертіңіз, 1.1.2 б суретте көрсетілгендей кернеу бойынша қателікпен өлшеу үшін вольтметрді қайта қосыңыз, 1.1.2 кестеде көрсетілген кері


кернеу шамасында экспериментті қайталаңыз. 15 В-тан жоғары кернеу алу үшін екі көзді сабактастыра қосыныңыз.

1.1.2 кесте

$U_{обр}$, В	0	2,5	5	10	15	20	25	30
$I_{обр}$, мА								

Сезімталдырылған жоғары мультиметрмен ғана кері токты дәл өлшеуге болады.

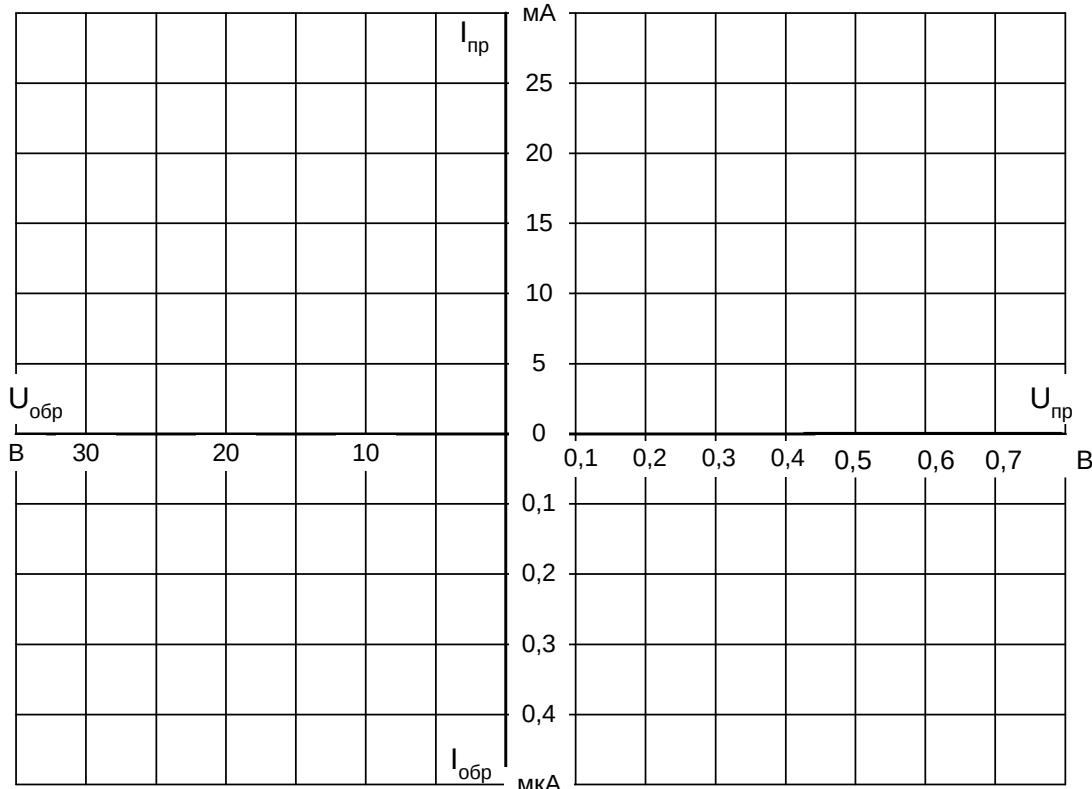- Өлшенген мәліметтерді кестелерден кескіндемеге (1.1.3 сурет) көшіріп, диодтық вольтамперлік сипаттамасын салыныңыз.



1.1.3 сурет

3.2. Айнымалы сиымдылықты диодтар (варикаптар)

3.2.1. Жалпы мәліметтер

Бекітілген кремшілі диодтың **p-n** ауысуы оқшаулағыш сияқты, сондықтан конденсатордың диэлектригіне ұқсас. Кері кернеу тарту **p-n** ауысуының қалындығына, тиісінше сиымдылығына әсер етеді.


3.2.2. Эксперименталдық бөлім

1 тапсырма

Осциллограф көмегімен варикаптың вольтамперлік сипаттамасын алыңыз.


Экспериментті орындау тәртібі.

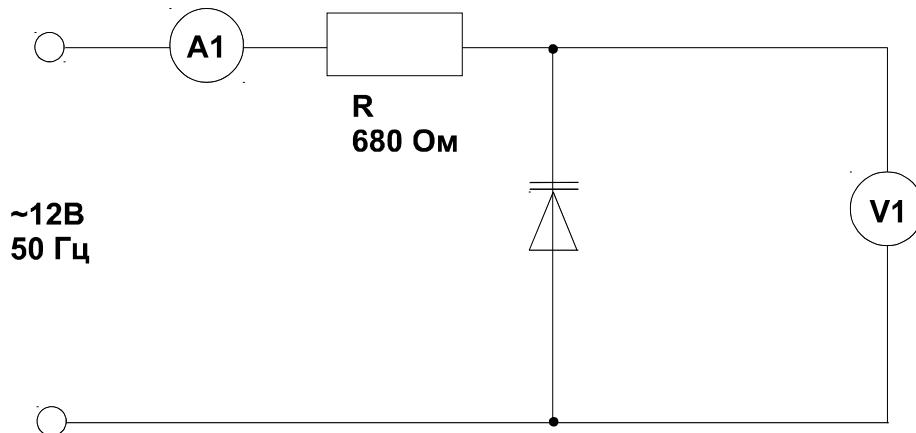- 12 В, 50 Гц синусоидалық кернеуді (үш фазалы көздің желілік кернеулердің бірі) тізбекке тартып, кернеудің токқа тәуелділігін осциллографтаңыз. A1 және V1 – сұлбада – коннекторға кіруі. «XY-развертка» ауыстырып – қосқышымен X-Y режимін қосыңыз.



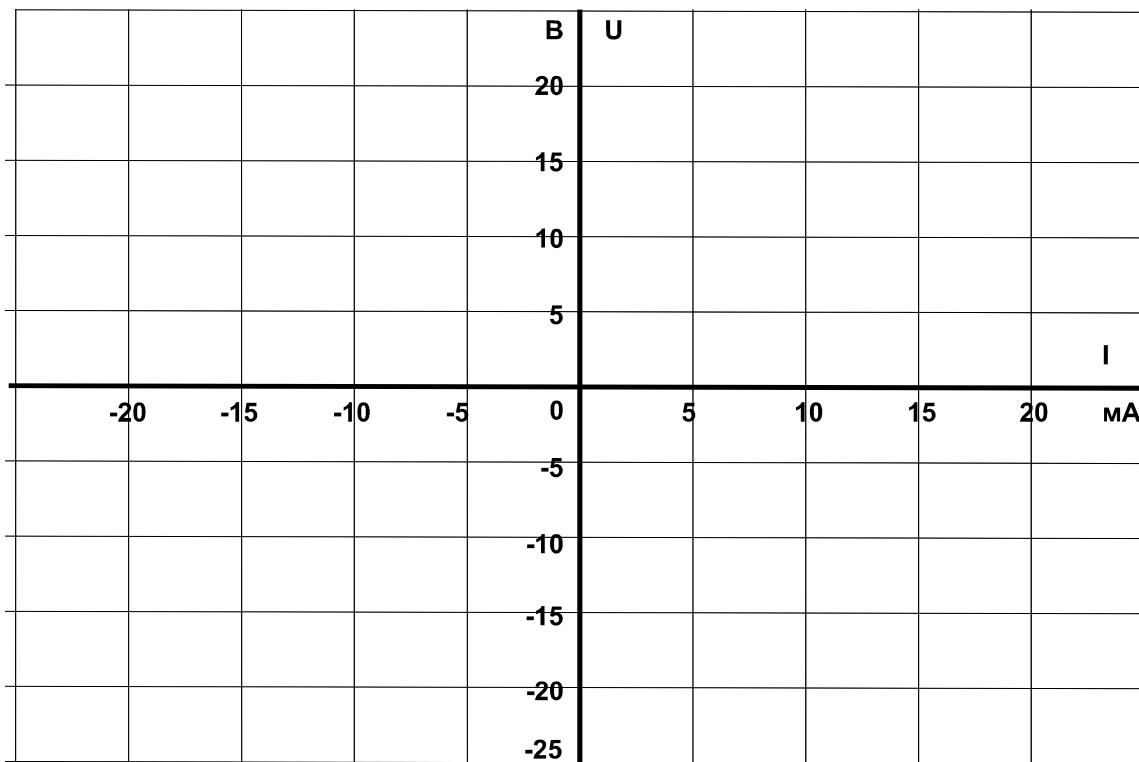3.2.1 сурет

- Осцилограмманы кескіндемеге көшіріңіз (3.2.2 сурет).



3.2.2 сурет

2 тапсырма


Параллельді резонасты контурда резонансты жиіліктің варикаптың кері кернеуіне тәуелділігін және сол кернеудің жұтаңдаған (жабушы) қабаттың сиымдылығына әсерін зерделеніз.

Экспериментті орындау тәртібі

- 10 Вамплитудалы синусоидалы кернеуді тізбекке (3.2.3 сурет) тартыңыз. Кернеу жиілігі 10 және 20 кГц арасында болуға тиіс. V1 сұлбада – коннектордың кірісі немесе мультиметр, V2 – тек мультиметр. 200 мГн индуктивтілігі әрқайсысы 100 мГн екі индуктивтілікті сабактаса қосылу жолымен, 15 В – тан жоғары тұрақты кернеудің реттелетін және реттелмейтін көздерін сабактаса қосу жолымен алынады.

Ескерту:

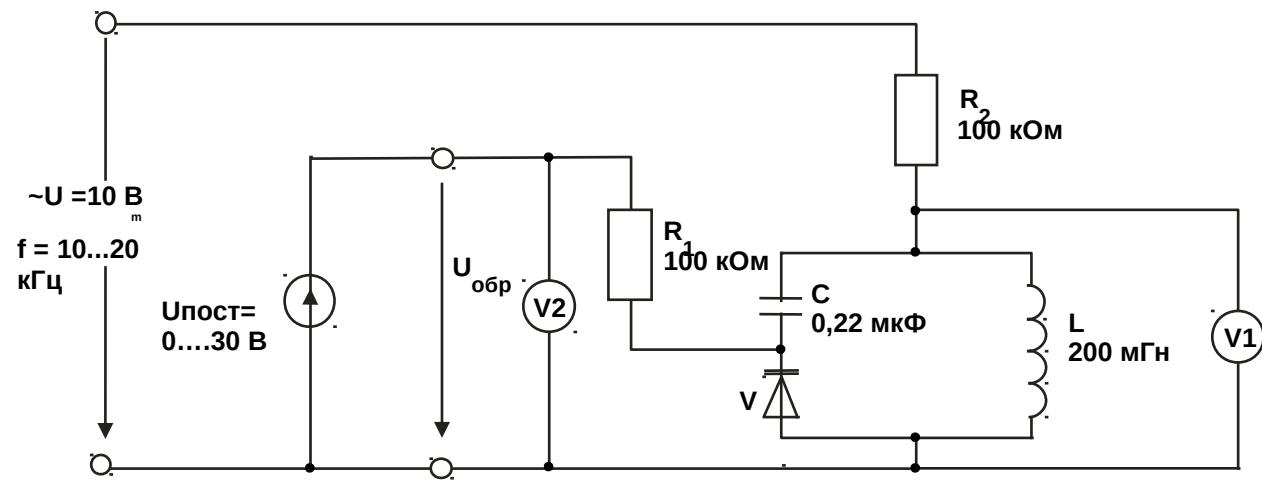1. **сұлбада коннектордың арнасын пайдалануга болмайды, себебі онда есептегу жиілігі жеткіліксіз болып шығады.**
2. **C = 0,22 мкФ конденсаторы тұрақты токтың орауыш арқылы агу жолдарын болдармас үшін және үлкен сиымдылықтың резонансты контурга ықпал етпейтіндікten пайдаланылады.**




3.2.3 сурет

- Варикаптың кері тұрақты кернеудің 3.2.1 кестеге сәйкес баспалдақтармен ауыстырыныңыз, кері кернеудің әрбір мәні үшін $f_{\text{РЕЗ}}$ резонанссты жиіліктің мәнін табыныңыз. Бұл жағдайда резонанссты жиілік – параллелді тізбектің ұштарының арасындағы кернеу максимумға жететін жиілік. Өлшем нәтижелерін 3.2.1 кестеге тіркеңіз.

3.2.1 кесте

$U_{\text{обр}}, \text{В}$	$f_{\text{РЕЗ}}, \text{кГц}$	$L, \text{мГн}$	$C_{\text{общ}}, \text{пФ}$	$C_V, \text{пФ}$
2		200		
5		200		
10		200		
15		200		
20		200		
25		200		
30		200		

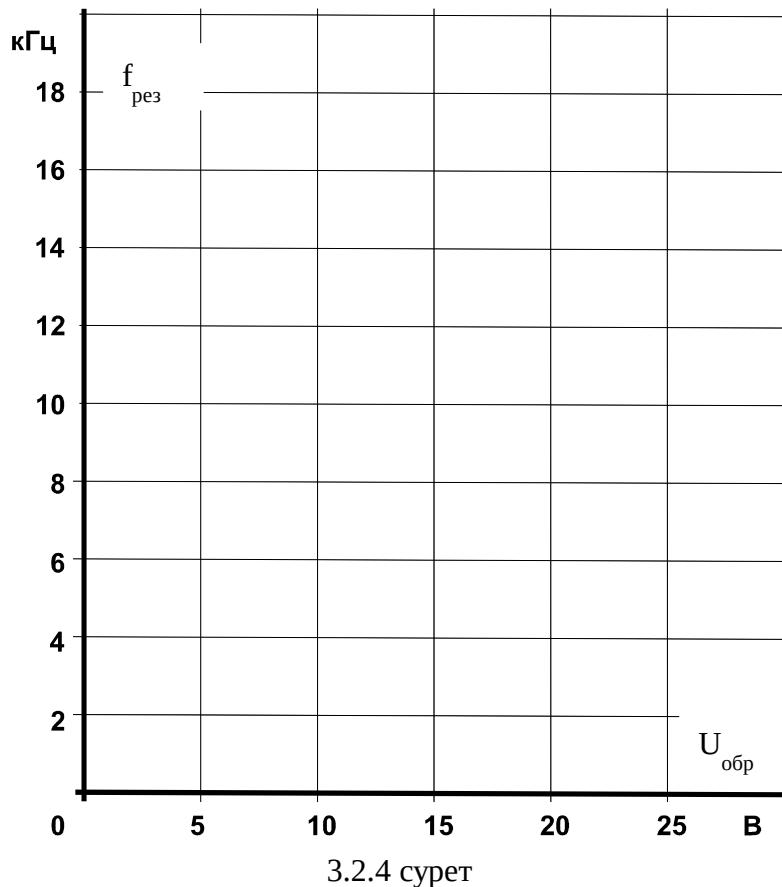- 3.2.1 кестесі бойынша резонанссты жиіліктің $U_{\text{обр}}$ кері кернеуіне тәуелділігі кескіндемесін салыңыз.



3.2.4 сурет

- Олшенген резонансты жиіліктер мен индуктивтілік бойынша резонансты тізбектің сиымдылығын есептеп шығарыңыз, мәндерін 3.2.1 кестеге тіркеңіз.

$$C_{общ} = 1 \cdot (2\pi f_{рез})^2 L,$$


мұнда $C_{общ}$ - сиымдылық, Φ
 L - индуктивтілік, Гн
 $f_{рез}$ -жиілік, Гц.

- Одан соң C_k орауышының өз сиымдылығын анықтаңыз. Ол үшін тізбектен диод пен конденсаторды алғып таставап, резонансты жиілікті қайта өлшеңіз. Табылған резонансты жиілік бойынша орауыштың өз сиымдылығын $f_{рез} = \dots$ кГц варикапсыз формуламен есептеп шығаруға болады.

$$C_k = 1 \cdot (2\pi f_{рез})^2 L = \dots \text{ пФ.}$$

- Резонансты тізбек сиымдылығы $C_{общ}$ пен орауыштың өз сиымдылығы C_k арасындағы айырма – варикаптың бекітілген қабатының сиымдылығы:
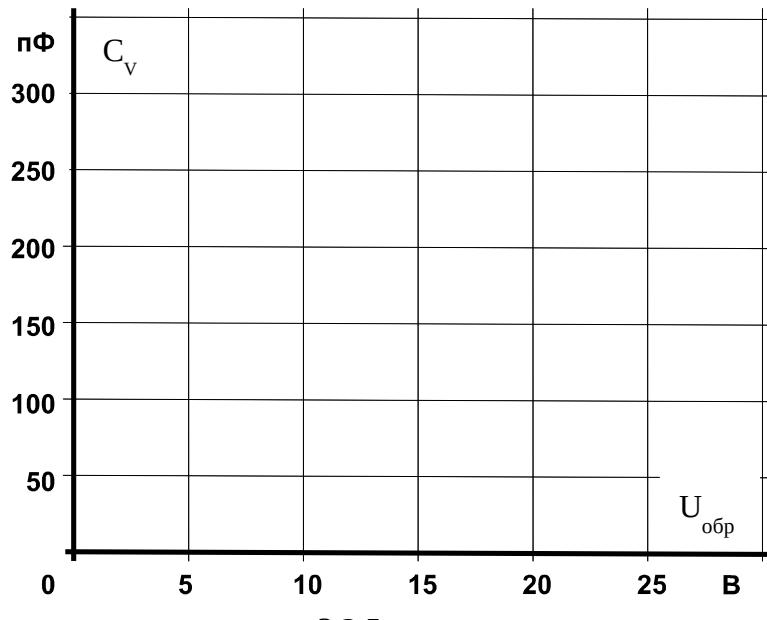
$$C_v = C_{общ} - C_k.$$
- C_v бекітілген қабатының сиымдылығының мәнін 3.2.1 кестеге тіркеңіз. Одан соң кескіндемеге C_v бекітілген қабат сиымдылығының $U_{обр}$ кері кернеуге тәуелділігін салыңыз.(3.2.5 сурет).



3.2.5 сурет

1 сұрақ: Варикаптың табалдырықты кернеуінің шамасы қандай?

Жауап:

2 сұрақ: Кері кернеу үлғайғанда бекітілген қабаттың сымдылығы қандай болады?

Жауап:


4. Биполярлы транзисторлар.

4.1. Биполярлы транзисторлардың қабаттары мен түзеткіш әрекеттерін сыйнау

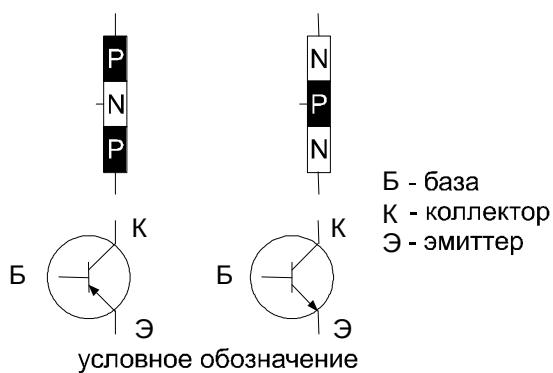4.1.1. Жалпы мәліметтер.

Транзистор (4.1.1 сурет) – шала өткізгішті триод, онда жінішке **p**- өткізгіш қабаты еki **n**- өткізгіш қабаттардың арасында (**n-p-n** транзистор) немесе **n**- өткізгіш қабат еki **p**- өткізгіш қабаттардың арасында (**p-n-p** транзистор) орналастырылған.

Орта қабат (база) пен еki шеткі қабаттар (эліттер мен коллектор) арасындағы **p-n** ауысулар ауысулар түзеткіш қасиетке ие, оны кез келген түзеткіш диод жағдайында зерттеуге болады.



4.1.1 сурет


4.1.2. Эксперименталдық бөлім

Тапсырма

Тура бағытта **p-n** – **p** типті және **p-n-p** типті транзисторлардың эліттерлік және коллекторлық **n-p** ауысулардың вольтамперлік сипаттамасын алыңыз. Осы **p-n** ауысулары арқылы кері бағытта токтардың мейлінше аз екенине көз жеткізіңіз.

Экспериментті орындау тәртібі

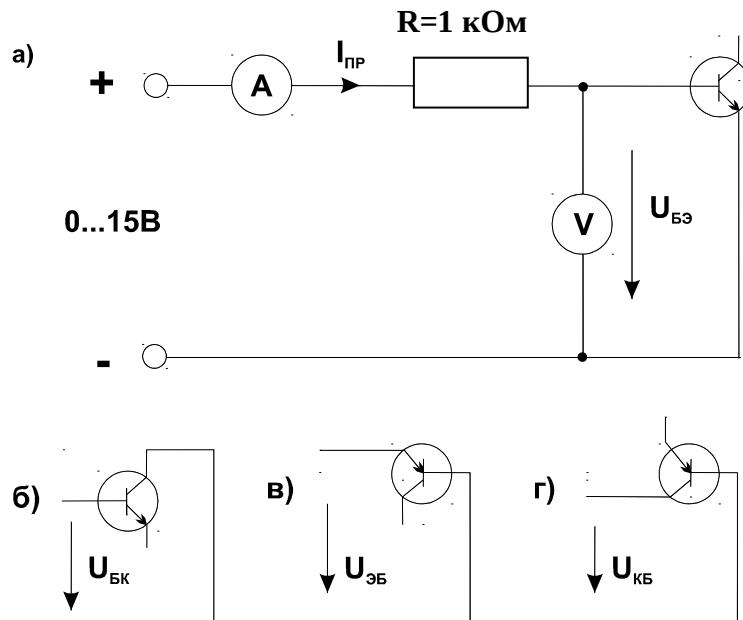- Сұлбага сәйкес тізбекті түзіңіз (4.1.2а сурет).
- Көз кернеуінің реттеуішімен I_{pr} токтардың мәндерін кезекпен анықтау отытып, **p-n** ауысуында U_{be} кернеуінің тиісті мәндерін өлшеніз, оларды 4.1.1 кестесіне түсіріңіз.
- Алдымен 4.1.2б, одан соң 4.1.2в мен 4.1.2г суреттерінен тиісінше сұлбаны өзгертіп, барлық өлшемдерді қайталанаңыз.




4.1.2 сурет

- 4.1.3 суретінде әр жағдай үшін $I_{\text{пр}}(U_{\text{пр}})$ кескіндемесін салып, барлық **p-n** ауысуларының вольтамперлік сипаттамаларының сәйкесетініне көз жеткізіңіз.
- Көздің керіс кернеудегі нөльгө теңестіріңіз, ұйығын алмастырыңыз (қысқыш «+» - тен «—» - ке) да, 5 В – қа дейін (одан аспауға тиіс) ұлғайта отырып, **p-n** ауысуында токтың нөльгө тең болып қалатынына көз жеткізіңіз ($1 \mu\text{A}$ – дан аспайды).
- Қорек көзінің кері ұйығында 4.1.2 суреттегі сұлбаға сәйкес қалған **p-n** ауысуларымен де осылай жасаңыз.

Таблица 4.1.1

$I_{\text{пр}}$ mA	Транзистор n-p-n		Транзистор p-n-p	
	$U_{\text{БЭ}}, \text{В}$	$U_{\text{БК}}, \text{В}$	$U_{\text{ЭБ}}, \text{В}$	$U_{\text{КБ}}, \text{В}$
0				
1				
2				
4				
8				
14				

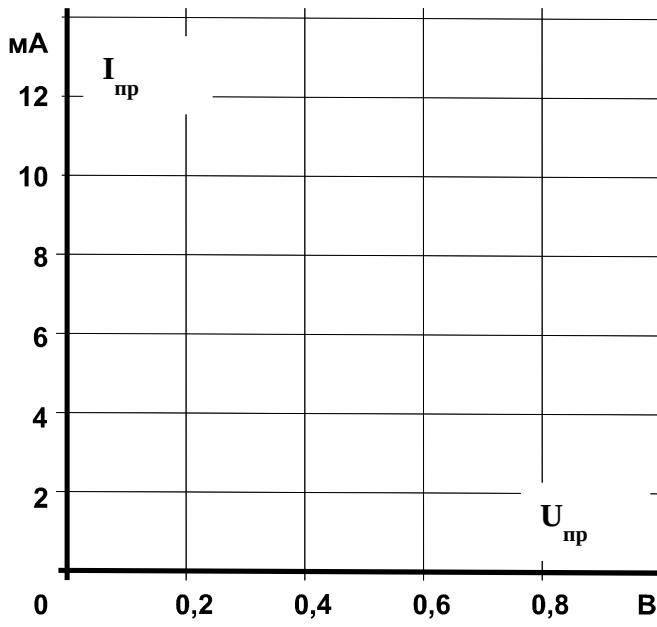

4.1.3 сурет

1 сұрақ: Екі типті транзисторлардың қос **p-n** ауысуларының ортақ қасиеттері қандай?

Жауап:

2 сұрақ: Транзисторлардың екі типінде **p-n** ауысуларының айырмашылықтары қандай?


Жауап:

4.2. Транзисторда токты бөлу және база тогының басқару тиімділігі

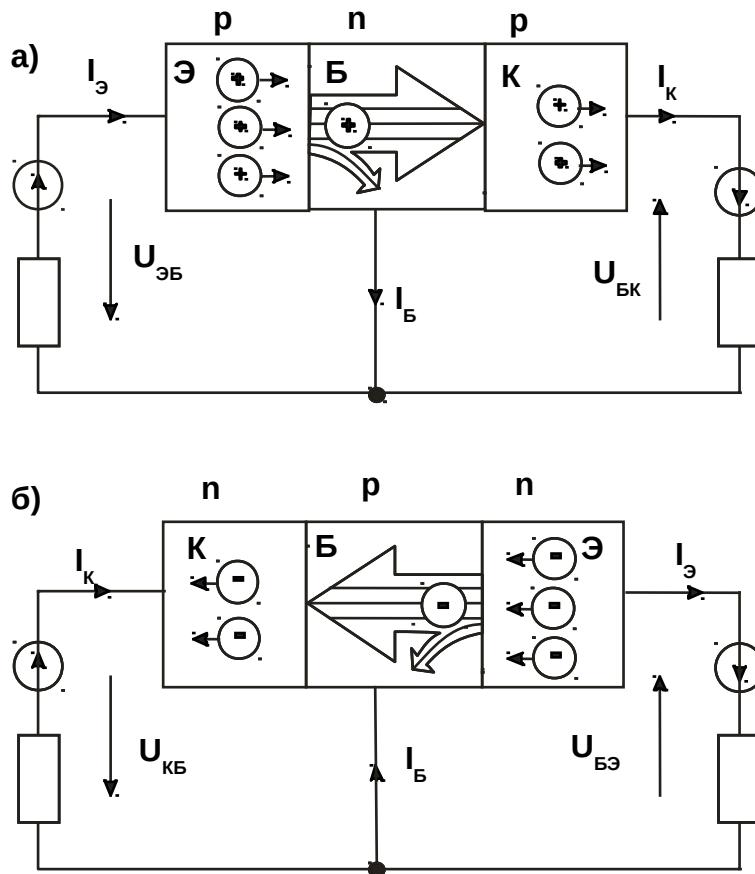4.2.1. Жалпы мәліметтер

p-n-p типті транзисторда (4.2.1 сурет) ток эмиттерден база арқылы коллекторға база үшін негізгі емес заряд тасушылар – тесіктермен барады. U_{eb} кернеуінің оң бағытында эмиттерлік **p-n** ауысуы ашылады да, тесіктер эліттерден база саласына енеді. Олардың бір бөлігі U_{eb} кернеу көзіне кетіп, басқа бөлігі коллекторға жетеді. Эліттерден коллекторға транзиттік ток туады. Ол U_{eb} мен база тогының ұлғаюымен күрт өседі.

n-p-n типті транзисторда (4.2.1б сурет) база арқылы транзитті ток ол үшін негізгі емес заряд тасушылар – электрондармен жеткізіледі. Эліттерлік **p-n** ауысуына ұйығы 4.2.1б суретте көрсетілген U_{be} кернеуі қосылса, онда олар эліттерден пайда болады.



4.2.1 сурет

Эліттердің, коллектор мен базаның токтары өзара Кирхгофтың бірінші заңының тендеуімен байланысты:

$$I_K = I_E - I_B.$$

Әдетте база тогы I_K мен I_E -ден едәүір кем, алайда I_K -да I_E -де оған қатты тәуелді. Коллектор тогының жетілуінің база тогының жетілуіне ара қатынасы ток бойынша күшейту коэффициенті деп аталады.

$$\beta = \Delta I_K / \Delta I_B.$$

Оның мәні бірнеше ондықтан бірнеше жүздікке дейін болуы мүмкін. Сондықтан базаның салыстырмалы аз тогының көмегімен коллектордың (және эмиттердің) үлкен тогынреттеуге болады.


4.2.2. Эксперименталдық бөлім

Тапсырма

Осциллографтың көмегімен **n-p-n** транзистор үшін база тогының $I_K(U_{EK})$ вольтамперлік сипаттамасына әсерін зерттеу.


Экспериментті орындау тәртібі

- Сұлбаға сәйкес тізбе түзініз (4.2.2.сурет). Бұл тізбеде синусоидалы кернеу кеөзі ретінде үш фазалық генератордың желілік кернеуді пайдаланылады, ал диод транзисторда кері кернеуді болдырмас үшін қосылады. A1 және V0 аспаптары – виртуалды осцилогровқа I_K ток пен $U_{K\bar{E}}$ кернеудін алтын шығатын коннектор кірістері. Миллиамперметрмен базаның тогы өлшенеді, ол мультиметр, сол сияқты виртуалды аспап сияқты болады.

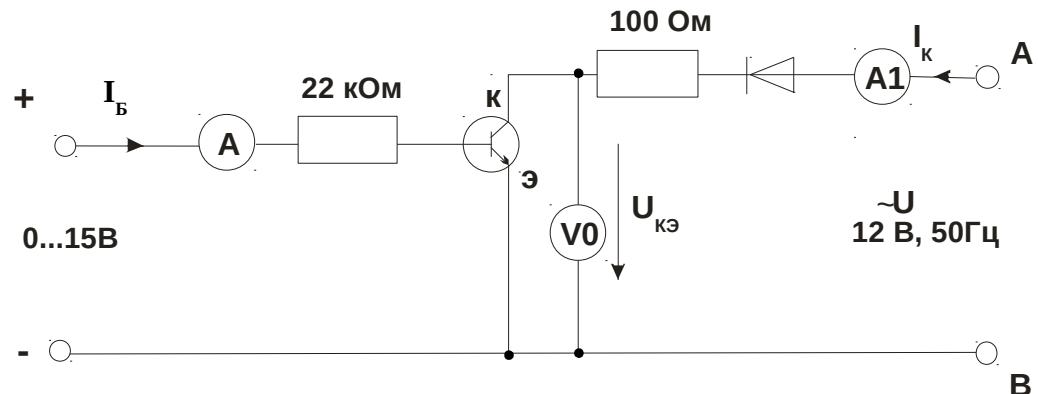


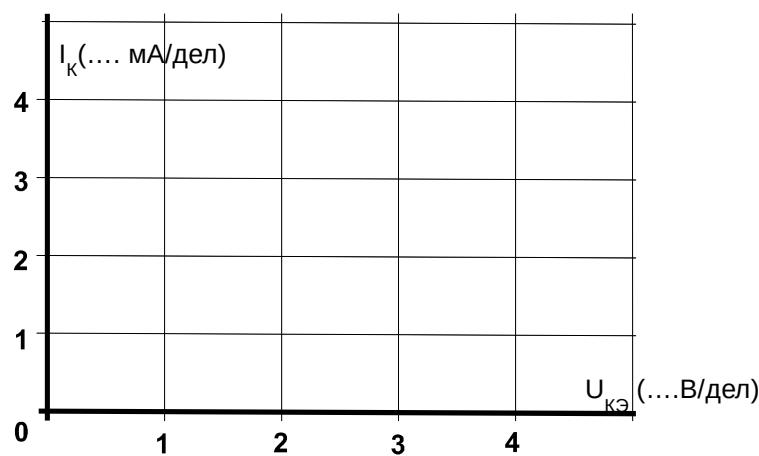4.2.2.сурет

- A1, V0 виртуалды аспаптары мен виртуалды осциллографты іске қосыңыз. Осциллографты XY режиміне қойыңыз. Y кірісі ретінде коллектор тогын, яғни A1 -ді (умолчанию бойынша бұл 3 арна) таңдаңыз. X кірісі ретінде $U_{K\bar{E}}$, яғни V0 (по умолчанию –бойынша 1 арна) таңдаңыз.
- Тұрақты реттегіш нольге қойыңыз да, осциллографтың 1 батырмасы мен кернеу бойынша масштабты тіркеңіс. Одан сон тұрақты кернеу реттегішін максимумға қойыңыз да, осциллографтың 3 батырмасымен ток масштабың тіркеңіз. Енді база тогын реттегендеге осциллограф осі бойынша масштабтар автоматты түрде өзгермейді.
- База тогын нольден максималды мәнге дейің және кері реттеп, осциллографта $I_K(U_{K\bar{E}})$ қисығының өзгеруін қадағалаңыз. База тогының бірнеше мәнінде (нольдік пен максималдықты қоса алғанда) осциллографтан 4.2.2. суретке $I_K(U_{K\bar{E}})$ қисығын қайта салыңыз. Эр қисық үшін база тогы мен осьтері бойынша масштабтарды көрсетуді ұмытпаңыз. $I_K(U_{K\bar{E}})$ қисықтар үйірінде әлдебір тұрақты $U_{K\bar{E}}$ кернеудін таңдаңыз. (мысал, 5 В), 4.2.3. суретте осы $U_{K\bar{E}}$ кернеу мәні үшін $I_K(I_b)$ тәуелділігін салыңыз. Есептер, осы суретте $\beta(I_b) = \Delta I_K / \Delta$ кескіндемесін салыңыз. Осьтер бойынша шкалалар түсірініз.



4.2.2.сурет

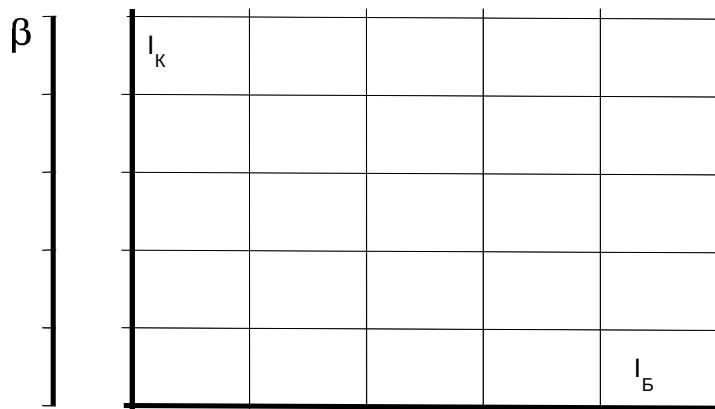

4.2.3.cypet

4.6. Кернеу реттегіш (желілік)

4.6.1. жалпы мәліметтер

Коллектор тогы база мен эмиттер арасындағы потенциалдық әртүрлілігіне тәуелді болғандықтан транзистор электронды реттегіш ретінде бола алады. Реттегіштің берілген параметрдің (уставканың) тұрақты шамасы мен реттелетін параметрдің ағымдағы шамасының арасындағы айырмашылық ретінде басқарушы сигнал жасақтайтыны белгілі. Басқарушы сигналдың атқарушы элементке әсерімен реттелетін параметрдің уставка шамасының ауытқуы жойылады.

Уставка ретінде әдетте компаратор режимінде стабилитронның немесе операциялық күшейткіштің тұрақты кернеуі пайдаланылады.

Қазір көрнекі тұрақтандыру үшін интегралды сұлбалар кеңінен қолданылуда.

4.6.2. Экспериментды бөлім

тапсырма

кіріс кернеудің функциясы ретінде кернеу реттегіштің шығыс кернеуін зерделеу.


Экспериментті орындау тәртібі.

- Сұлбаға (4.6.1.сурет) сәйкес кернеу түрақтырығыштық түзініз де, $U_{bx} = 30$ В түрақты ток кернеуін кіріскеberініз. Потенциометрдің көмегімен $U_{byx} = 14$ В шығыс кернеуін анықтаңыз.

Ескеरту: R_1 резисторы қорғаныш болып табылады да, қысқа түйікталу немесе асқын жүк жағдайында шалаөткізгішті элементтердің бұзылуын болдырмайды.


- 4.6.1 кестеде көрсетілгендей кіріс кернеуді баспалдақты өзгертіп, сонымен бір мезгілде шығыс кернеудің мәндерін жазып алыңыз.

4.6.1 кесте

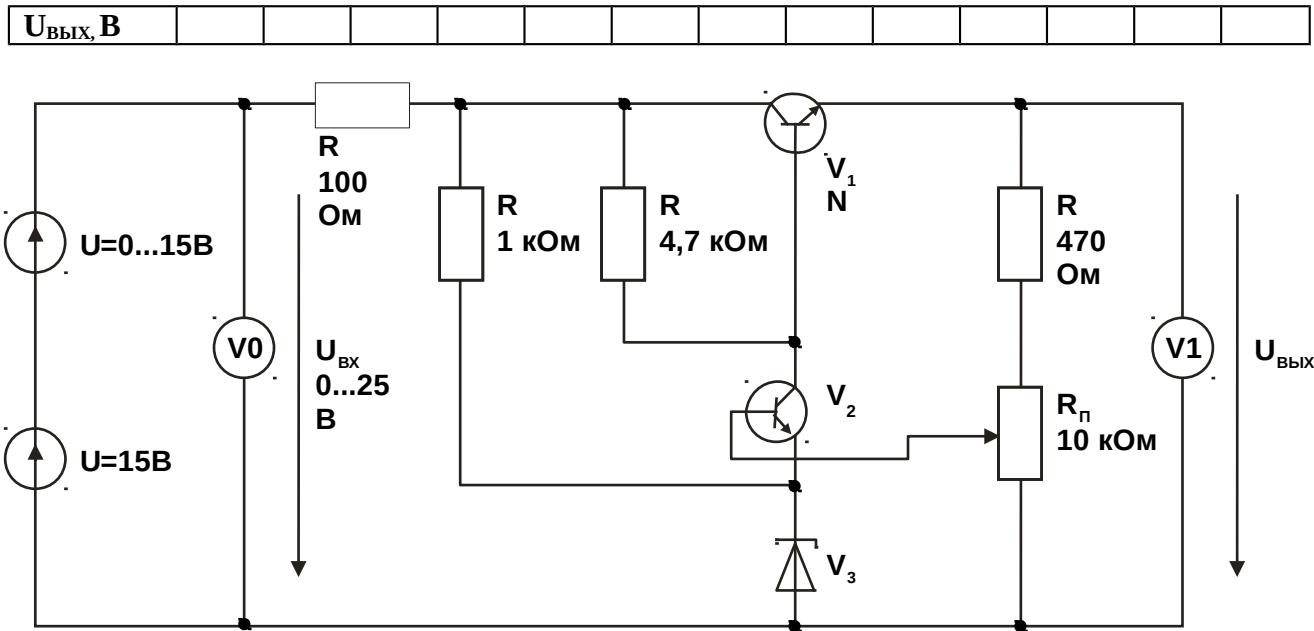

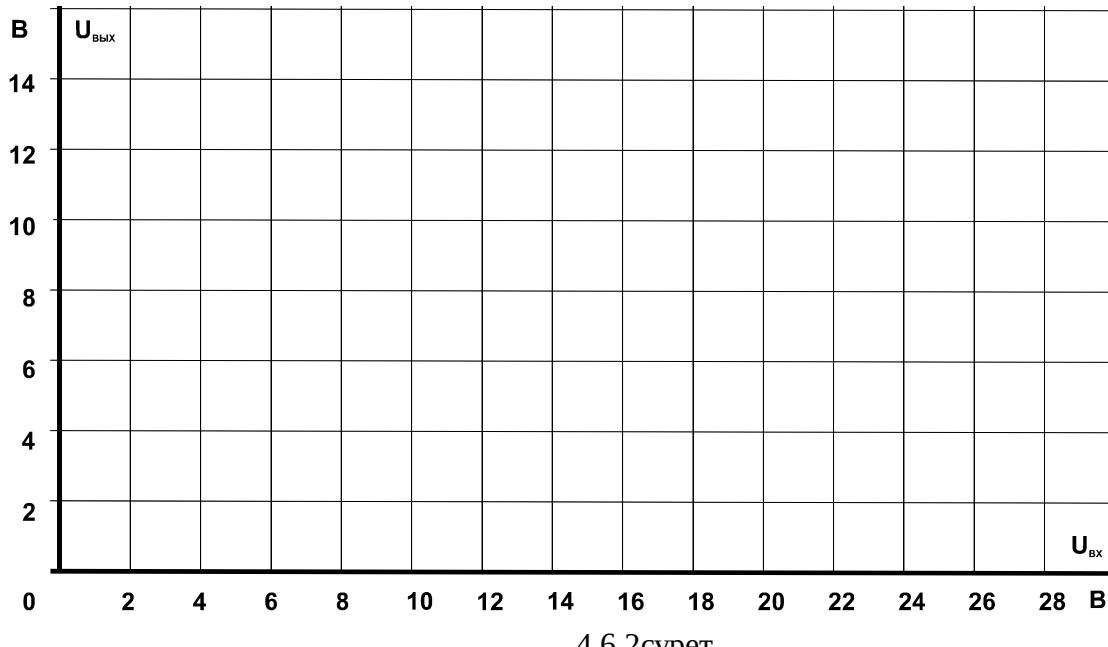4.6.1сурет

□ кескіндемеде (4.6.2сурет) $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ реттегіш кірісіндегі кернеуге шығыс кернеудің қисық тәуелділігін салыңыз.



4.6.2сурет

1 сұрақ: Тізбектің қай элементін (4.6.1сурет) максималды шығыс кернеуін беру үшін пайдалануға болады?

Жауап:

2 сұрақ: Кернеудің желілік реттегіш қандай компоненттердентүрады?

Жауап:

4.7. Ток реттегіш

4.7. Жалпы мәліметтер

Ток реттегіш сол сияқты берілетін параметрдің (уставканың) тұрақты шамасы мен реттелетің параметрдің ағымдағы шамасының арасындағышамасының арасындағы айырмашылық ретінде басқарушы сигналды жасақтайды. Оның атқарушы элементке ықпалымен реттелетін параметрдің уставка шамасынан ауытқуы жойылады.

Токты электронды реттегіштерде уставка ретінде стабилитронның тұрақты кернеуі пайдалылады, ол шығыс токқа тәуелді құлайтын резистордағы кернеумен салыстырылады. Төменде қарастырылып отырған тізбекте салыстырма тікелей реттелетін транзистордың базасы мен эмиттердің арасында орын алған. Ток реттегіштер қолданылатын орындардың бірі –аккумулятордың зарядты қондырғыларында.


4.7.2. Эксперименталдық бөлім

Тапсырма

Кіріс кернеуі мен жүктеме кедергісіне тәуелділігіне ток реттегіштің шығыс кернеуі мен тогын зерделеу.

Экспериментті орындау тәртібі

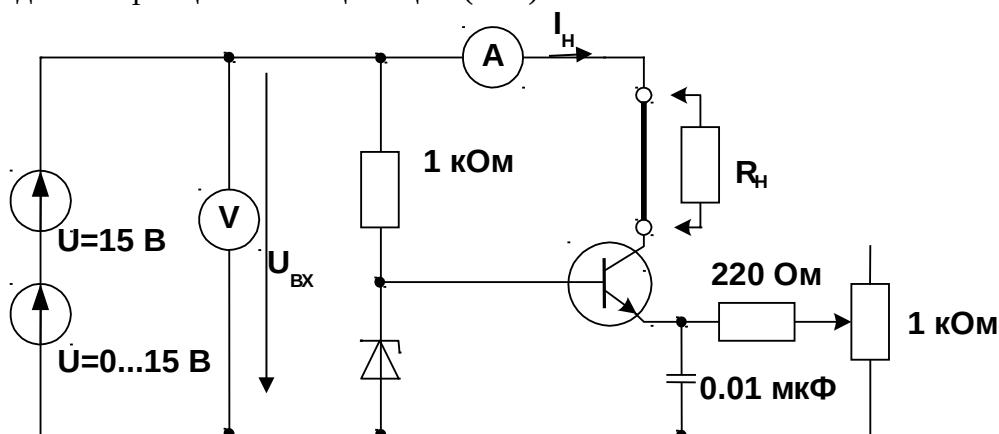- Сұлбаға (сурет 4.7.1) сәйкес ток тұрақтаңдырғышы тізбегін түзеңіз. Бұл сұлбада ток уставкасы 1 кОм потенциометрімен реттеледі, ал 220 Ом резисторы максималды токты шектеу үшін пайдаланылады. 0,01 мкФ конденсаторы резисторлық эмиттерлік қайталағыштық өздігінен қосуын басу үшін қосылады. Жүктеме кедергісінің орнына алдымен түйіктағышты қойыңыз ($R=0$).



4.7.1.сурут

- Қоректендіру көзін реттегішпен тізбектің кірісінде 30 В максималды кернеуді, ал потенциометрмен токтың «ұнаған» уставкасын (шамамен 10-нан 40 мА –ға дейін) орнатыңыз.
- Одан соң 4.7.1. кестеде көрсетілгендей баспаңдақтармен R_H жүктеме кедергісін еткізіп, I_H жүктемесінің ток мәнін жазыңыз.
- Енді жүк резисторын қайтадан қысқа түйіктаңыз да, кіріс кернеуін баспаңдақтармен 30 В -тан 0 –ге дейін азайтыңыз. 4.7.2 кестесінде жүктеме тогының тиісті мәндерін қайтадан жазыңыз.


4.7.1.кесте

R_H, Ом	0	47	100	220	330	470	680	1000
I_H, мА								


4.7.2.кесте

U_{ВХ}, В	2	4	6	8	10	12	15	20	25	30
I_H, мА										

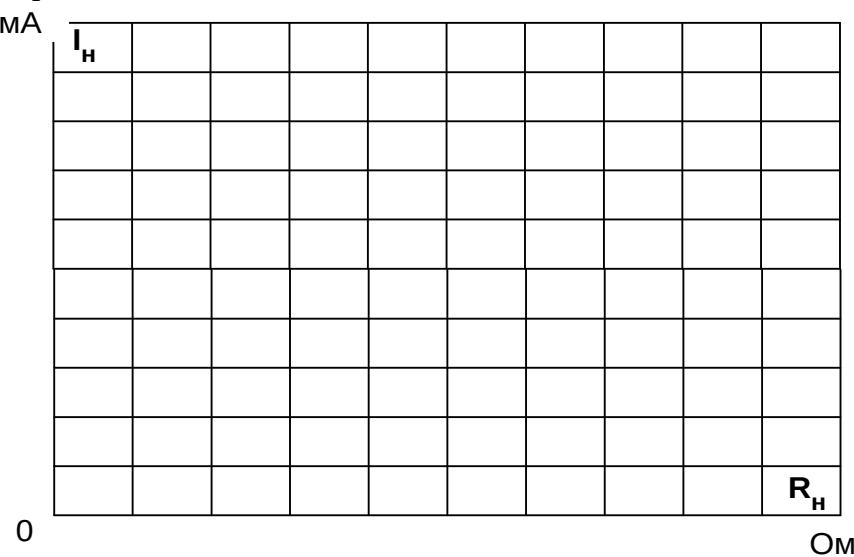- 4.7.2. суретте $I_H = f(R_H)$.жүктеме кедергісін, 4.7.2. суретте реттегіштіңкірісіндегі кернеуден шығыс токтың қисық тәлеуділілігін салыңыз. Осьтер бойынша шкалалар белгілеуді ұмытпаңыз!



4.7.2сурет

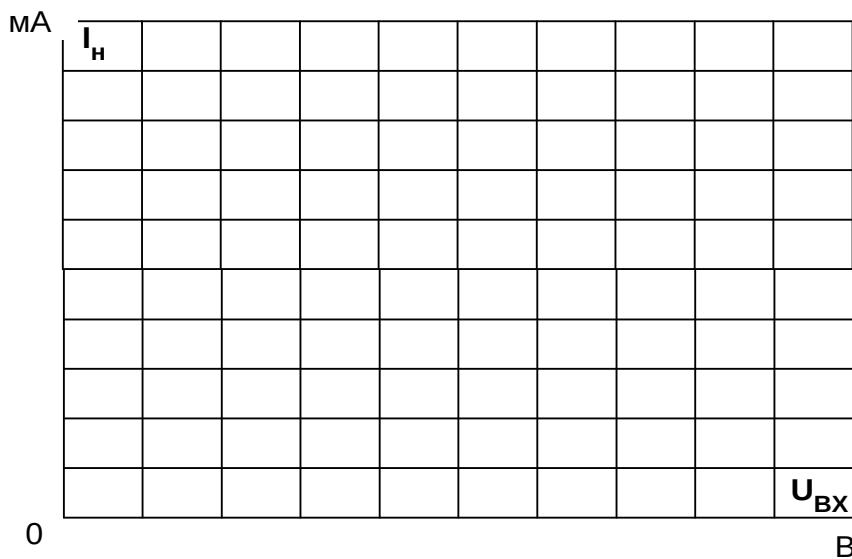

4.7.3сурет

Сұрақ: «ток тұрақтылығы» терминін қалай түсіндіруге болады?

Жауап:

5. Унипольярлық (дала) транзисторы


5.1. Унипольярлық транзисторлардың қабаттары мен түзеткіш әрекеттерін сұнау

5.1.1. Жалпы мәліметтер

Дала транзисторларында (5.1.1 сурет) ток бір белгінің заряд тасушыларымен (электрондармен немесе тесіктермен) қамтамассызыетіліп, сыртта салынған электр өрісінің (бұл типті транзисторлардың атауы осыдан шыққан) ықпалмен арна бойынша ағады. Арнаның электродтарын бастау және құйма деп атайды. Транзистор тогын басқару арнадан р-н ауысымен немесе өзгеше оқшауланған бекітпе аталатын электрод арқылы жүзеге асырылады.

п – типті арна
С/құйма

р - типті арна
С құйма

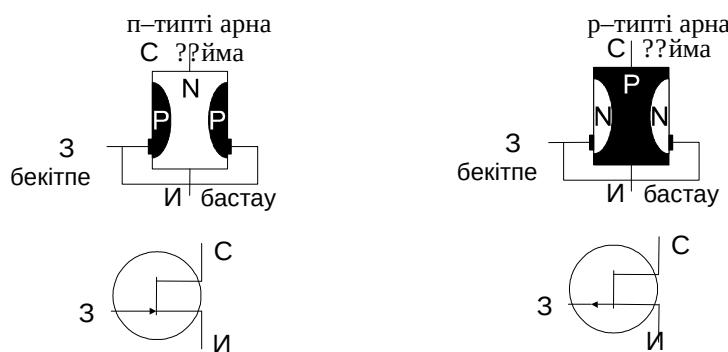

5.1.1 сурет



5.1.2. Эксперименталдық бөлім

Тапсырма

п-типті арналы дала транзисторының бекітпесімен басты электродтардың (бастау мен құйма) арасындағы р-п ауысулардың қасиеттерін зерделеу. Мультиметрді пайдаланып, токтың қолданған кернеуден тәуелділігін анықтаңыз. Р-типті транзистормен сынақты қайталаңыз.

Экспериментті орындау тәртібі.

- Сұлбаға (5.1.2, сурет, 1 диаграмма) сәйкес тізбектітүзіп, мультиметрдің көмегімен (миллиамперметр режимінде) **р-п** ауысуының жағдайын (өткізу/жабық) анықтаңыз. 2, 3 және 4 диаграммаларға сәйкес өлшеуді қайталаңыз. Нәтижелерін 5.1.1. кестеге енгізіңіз.

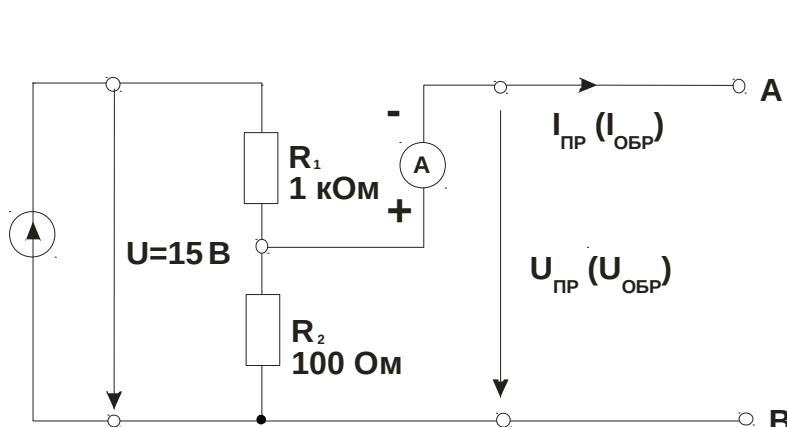
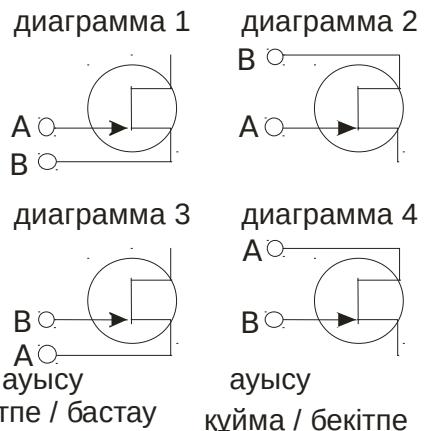
**n-типті арна**

5.1.2 сурет

5.1.1 кесте

Диаграмма	1	2	3	4
канал n-типа				
канал p -типа				

- Затем замените транзистор с каналом **n**-типа транзистором с каналом **p** -типа (рис. 5.1.3). Определите состояния **p-n** переходов путем измерения для диаграмм 1...4 и занесите результаты в табл. 5.1.1.

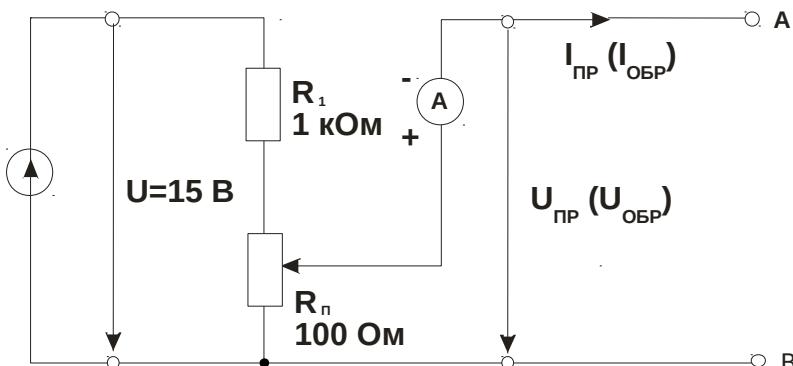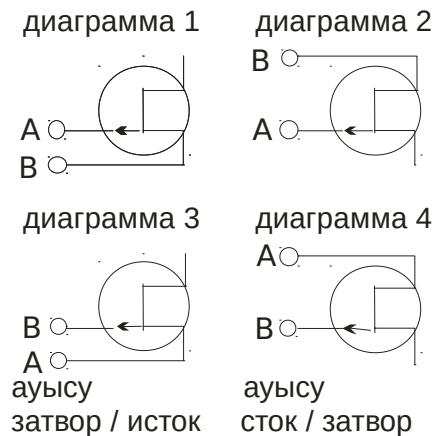**канал p-типа**

5.1.3 сурет

1 сұрақ: n-типті арналы дала транзисторларының **p-n** аудисулары қашан жабық ?**Жауап:****2 сұрақ:** p -типті арналы дала транзисторларының **p-n** аудисулары қашан жабық ?**Жауап:**

5.2. Дағы транзисторының бекітпесін іске қосу сипаттамасы

5.2.1. Жалпы мәліметтер

Дағы транзисторының бекітпесі мен арнасының арнасындағы ауысудағы түзеткіш әрекет бар. Мұның практикалық мәні болмаса да, ала транзисторларын басқарудың ерекшеліктерін түсіну үшін оның іске қосу сипаттамасын білу керек.


5.2.2. Эксперименталдық бөлім

Тапсырма

Дағы транзисторының бекітпесі мен арнаның **p-n** ауысуын іске қосу сипаттамасын өлшеп зерделеу. Бұл тәжірибелі **n**-типті транзисторы үшін ғана орындалуы қажет. Нәтижелері үйектігінің өзгерілудің ескертіп, **p** -типті транзисторлар үшін де әділ.

Экспериментті орындау тәртібі

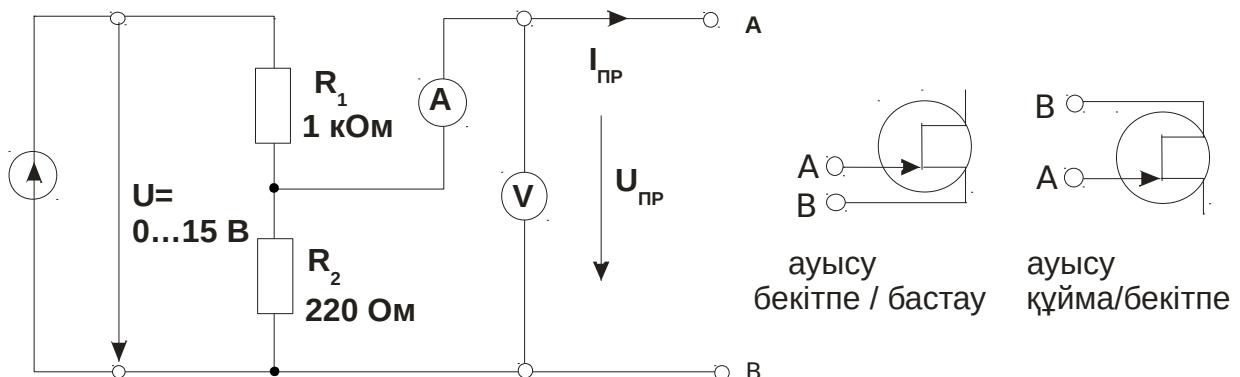- Бекітпе /бастау контуры үшін сыртқы ауысудаға (5.2.1 сурет) сәйкес тізбек түзіңіз. 5.2.1. кестеде көрсетілген $U_{\text{пр}}$, тұра кернеуінің шамасын біртіндеп анықтаңыз. Мультиметрмен $I_{\text{пр}}$ тогының тиісті мәндерін өлшеп, кестеге енгізіңіз.



5.2.1 сурет

5.2.1 кесте


бекітпе /бастау контуры										
$U_{\text{пр}}, \text{В}$	0	0,5	0,4	0,6	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	1,0
$I_{\text{пр}}, \text{mA}$										

- Құйма/бекітпе контуры үшін қайта өлшеп, токтың өлшенген мәндерін 5.2.2. кестеге енгізіңіз.

5.2.2 кесте

құйма /бекітпе контуры										
$U_{\text{пр}}, \text{В}$	0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	1,0
$I_{\text{пр}}, \text{mA}$										

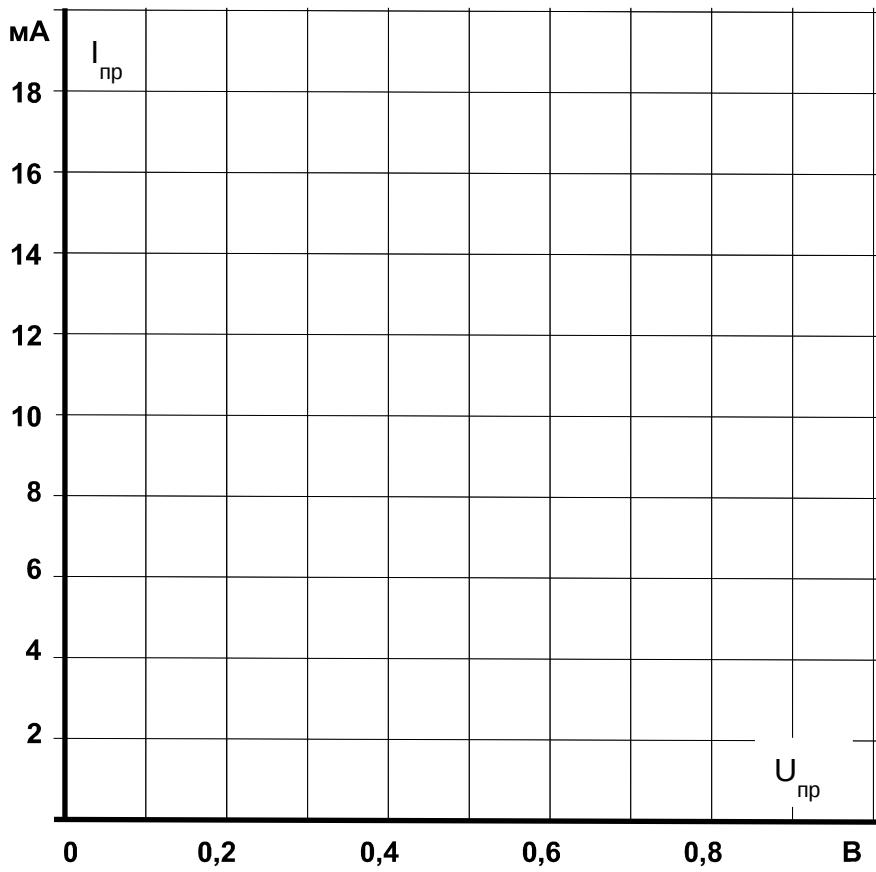- Кестемеде (5.2.2 сурет) $I_{\text{пр}} = f(U_{\text{пр}})$ **p-n** ауысуларын іске қосу сипаттамасын салыңыз.



5.2.2 сурет

Сұрақ: Іске қосудың алынған екі сипаттамасының арасындағы айырмашылықтардың мәні қандай?

Жауап:

5.4. Дала транзисторының шығыс сипаттамалары.

5.4.1. Жалпы мәліметтер

Бекітпе/бастау кернеуінің түрлі тіркелгенмәндегіндегі құйма тоғының құйма/бастау кернеуіне тәуелділігі дала транзисторының шығыс сипаттамалары деп аталады..□

Шығыс сипаттамалар статикаа жүктемелік кедергісіз алынады.


5.4.2. Эксперименталдық бөлім

1 тапсырма

Статикада бекітпе/бастау кернеуінің түрлі мәндерінде құйма тогының $I_C = f(U_{CI})$ құйма/бастау кернеуіне тәуелділігін салыңыз.

Экспериментті орындау тәртібі

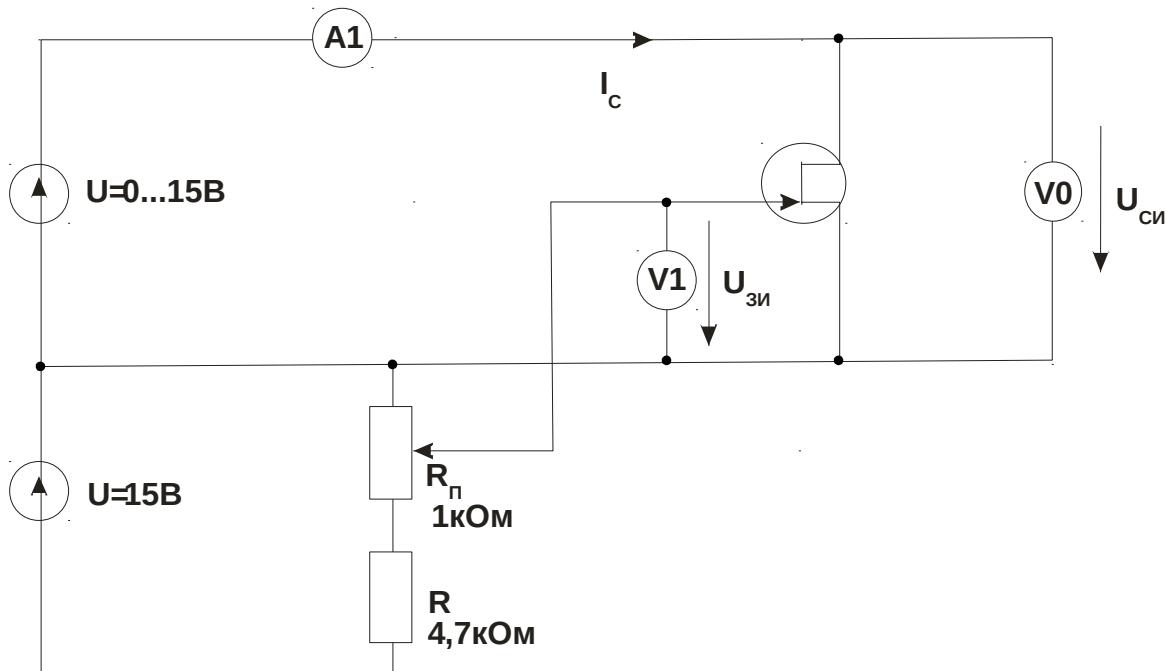- Сұлбаға (5.4.1 сурет) сәйкес тізбек түзіңіз




5.4.1.сурет

- 5.4.1Кестеде көрсетілген U_{zi} бекітпе/бастау және U_{ci} құйма/бастау кернеулерінің мәндерін анықтай, виртуальды аспаптармен немесе мультиметрлермен I_c құйматогының тиісті мәндерін өлшеңіз. $U_{zi}= 0,5$ В болғанда құйма/бастау кернеуін өлшеу үшін 15В қорек көзін қарама-қарсы үйікке өздерініз I_c құйма тогының мәндерін кестеге тіркеңіз.

5.4.1 кесте

$U_{СИ}$, В	0	0,5	1	1,5	2	3	4	6	8	10	12	14	15
I_C , мА при $U_{ЗИ} = -1,5$ В													
I_C , мА при $U_{ЗИ} = -1$ В													
I_C , мА при $U_{ЗИ} = -0,5$ В													
I_C , мА при $U_{ЗИ} = +0,5$ В													

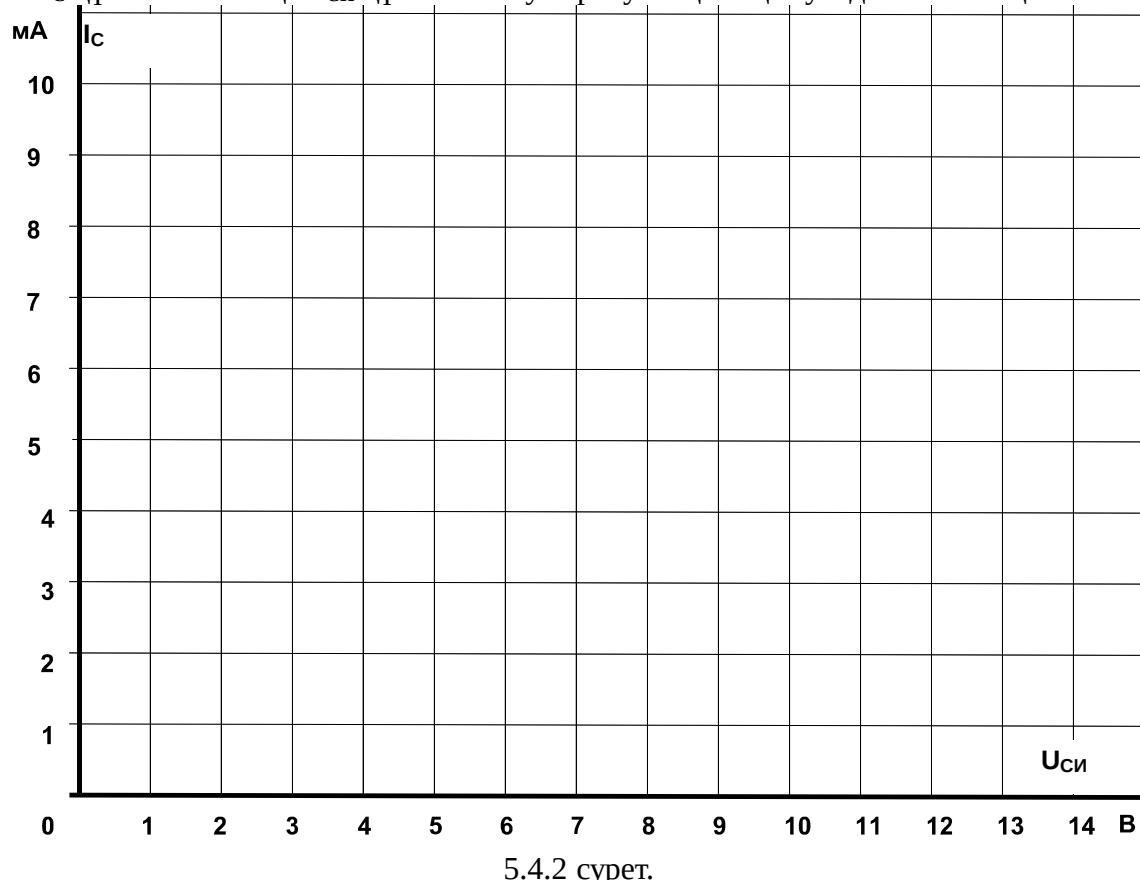- Кескіндемеде (5.4.2 сурет) $U_{ЗИ}$ бекітпе/бастау кернеуінің түрлі тіркелген мәтіндерінде I_C құйма тогының $U_{СИ}$ құйма/бастау кернеуіне қисық тәуелділігін салыңыз.




5.4.2 сурет.

2 тапсырма

Жүктемелік кедергінің кернеуді күшейткіш коэффицентіне әсерін зерделеу.

Экспериментті орындау тәртібі.

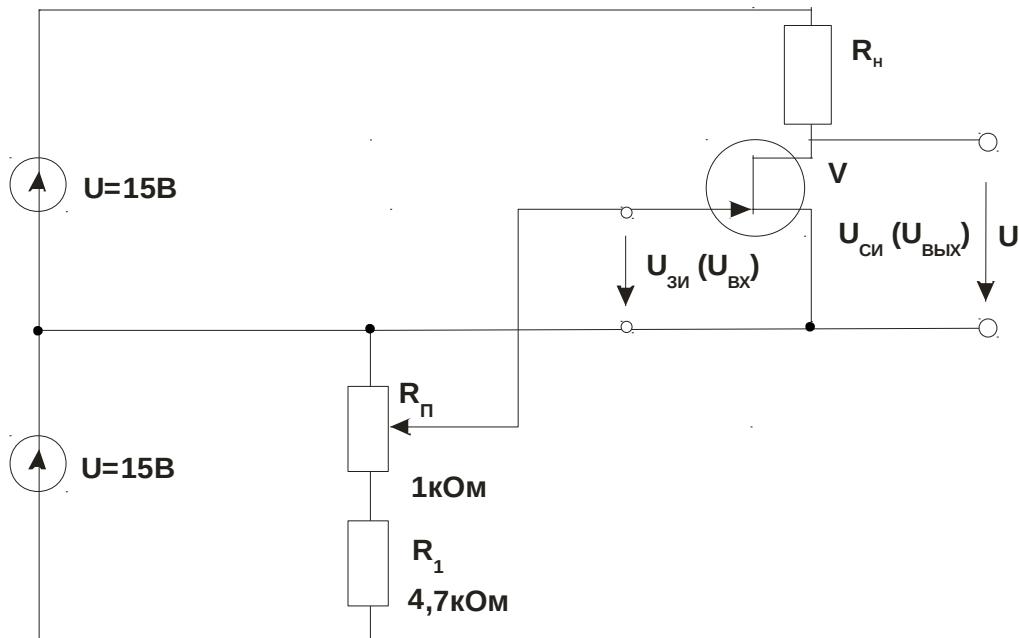- Сұлбаға (5.4.3 сурет) сәйкес тізбек түсініз.




5.4.3 сурет.

- 5.4.2 кестеде көрсетілген R_H жүктеме кедергісімен кезекпен $U_{BХ}$ кіріс кернеуінің түрлі мәндерін анықтап, мультиметрлермен немесе виртуальды аспаптармен $U_{вых}$. Шығыс кернеуінің тиісті мәндерін өлшеңіз. Барлық нәтижелерді кестеге тіркеңіз.
- R_H әр мәні үшін V кернеу бойынша күшейту коэффицентін есептеп, 5.4.2 кестеге тіркеңіз

5.4.2 сурет

$R_H, \text{k}\Omega$	1	2,2	4,7	10	22
$-U_{BХ1}, \text{В}$	-0,5	-0,5	-1,0	-1,2	-1,5
$-U_{BХ2}, \text{В}$	-1,0	-1,0	-1,5	-1,8	-2,0
$U_{вых1}, \text{В}$					
$U_{вых2}, \text{В}$					
$\Delta U_{BХ}, \text{В}$					
$\Delta U_{вых}, \text{В}$					
$v = \Delta U_{вых} / \Delta U_{BХ}$					

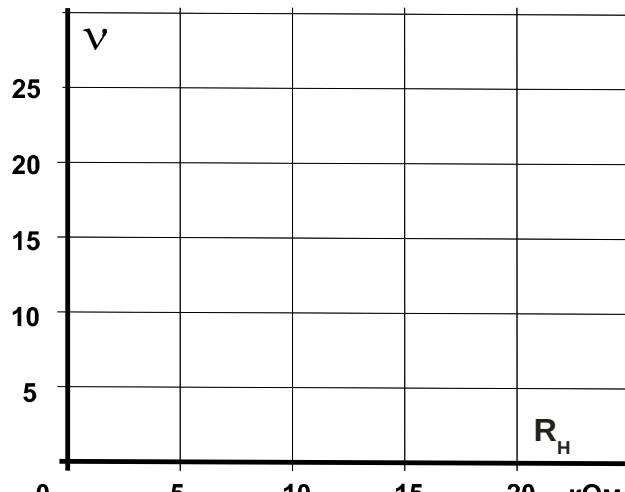- Кескіндемеде(5.4.4 сурет) V кернеу бойынша күшейту коэффицентінің R_H жүктеме кедергісіне қисық тәуелділігін салыңыз.



5.4.4 сурет.

1 сұрақ: R_H жүктеме кедергісі ұлғайғанда V күшейту коэффиценті қандай болмақ?

Жауап:

6. Тиристорлар

6.1. Диодты тиристор (симистор)

6.1.1. Жалпы мәліметтер

Динисторлар деп те аталатын диодты тиристорлар өз жағдайын қолданған кернеу сәйкес өзгертеді. Кейбір шектеуші кернеуде (ашуши кернеуде) динистор жоғары кедергілі жағдайдан төмен кедергілі жағдайға көшеді. Ол өзіндегі ток ұстасу тогының шамасынан



төмен резисторлық жағдайды сақтайды. Симистор (6.1.1сурет) аталатыны қарсы-параллельді қосылған екі динистордың функциясын атқарады. Симистордың жағдайын екібағытта ток өткізуі қамтамасыз ете отырып, қолданған кернеудің екі үйектігінде өзгереді. Симисторлар негізінен үлкен токтар мен кернеуге шығарылатын триодты тиристорларды қосу үшін қолданылыды.

Рис.6.1.1


6.1.2. Эксперименталдық бөлім

1 тапсырма

Симистордың статикалық сипаттамасын алыңыз.

Экспериментті орындау тәртібі

- Сұлбаға (6.1.2 сурет) сәйкес тізбе түзіңіз. Виртуальды аспаптарды қолдансаныз, 0,02 с. өлшем кезеңін анықтаңыз.
- Кернеудің реттелетін көздің кернеуін жайлап ұлғайта отырып, симистордың ашуши кернеуін (бұл барынша үлкен кернеу, онда ток әліде нольге тең, көз кернеуі одан әрі ұлғайғанда ток секіріспен өседі, ал симистордағы кернеу секіріспен кішірейеді) анықтаңыз. $V_{отп}$ Мәнін 6.1.1 кестеге жазыңыз.

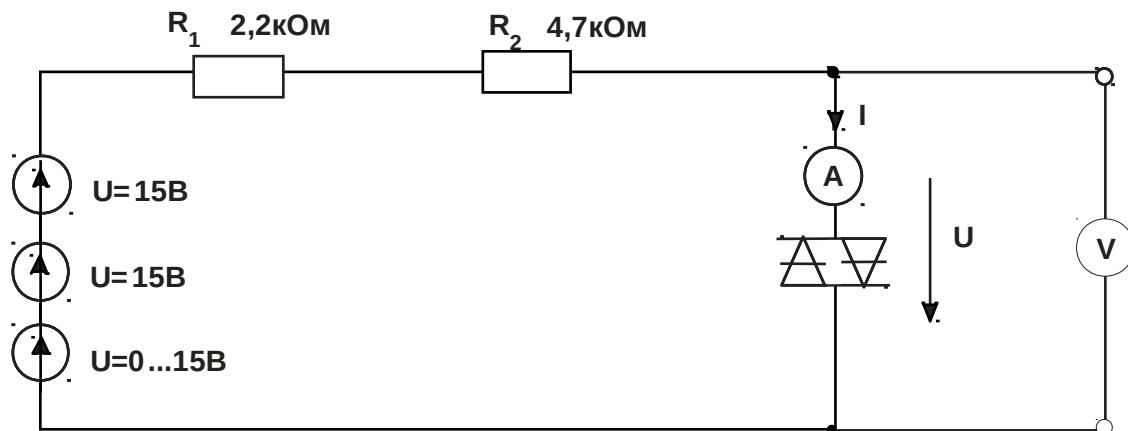

6.1.2 сурет


- Кернеудің реттелетін кернеуін жайлап кемітіп, симистордың ұстасу тогын (бұл – токтың барынша аз мәні, онда симистор әлі қосулы қалады, көз кернеуі одан әрі төменледегендеге ток секіріспен 0-ге дайын құлайды, ал симисторды кернеу секіріспен өседі) анықтайды $I_{уд}$ мәнін 6.1.1 кестеге жазыңыз.
- 6.1.1 кестеде көрсетілген реттелетін көздің кернеуін өзгерте отырып, кезекпен мәнін анықтаңыз симистордағы тиісті кернеулерді жазыңыз.
- Симистордың кері үйегі үшін өлшемдері қайталай, нәтижелерін 6.1.2. кестеге жазыңыз.

+I, mA	$I_{уд} =$	mA	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
+U, В	$U_{отп} =$	В							

6.1.2 сурет

-I, mA	$I_{уд} =$	mA	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
-U, В	$U_{отп} =$	В							

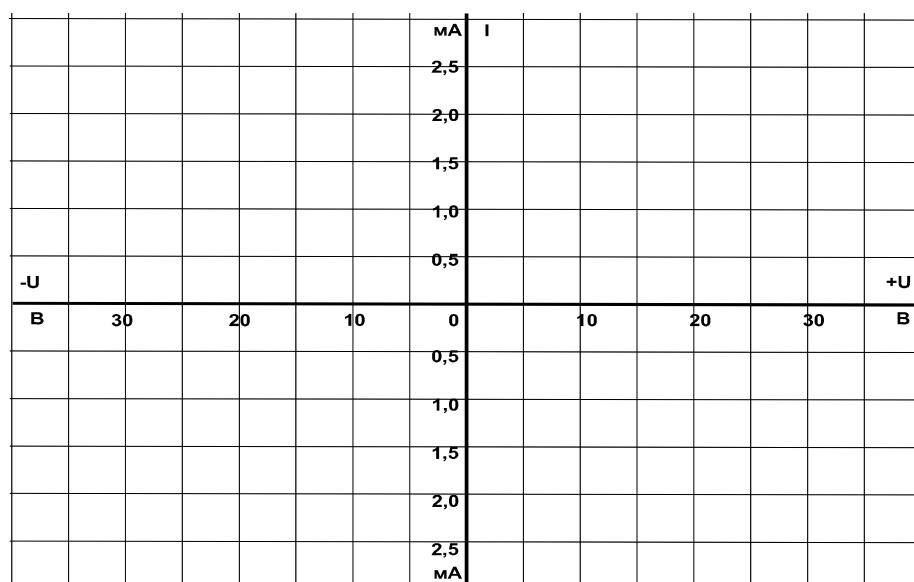- Кескіндемеде (6.1.3 сурет) токтың кернеуге қисық тәуелділігін салыңыз.




6.1.3 сурет

2 Тапсырма


Осциллографты пайдаланып, симистордың динамикалық сипаттамасын алыңыз.

Экспериментті орындау тәртібі

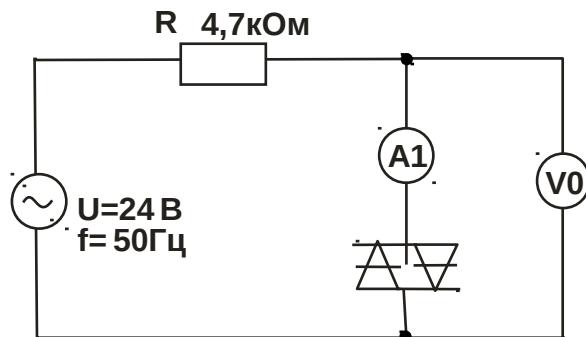- Сұлбасы 6.1.4 суретте көрсетілген тізбекті түсініз.
- V₀, A₁ виртуальды аспаптар мен «осциллограф» қосыныз. Осциллографта XY режимін (кіріс X-канал, кіріс Y-арна)
- Кескіндемеде (6.1.5 сурет) осциллограф мониторында алынғын сипаттаманы бейнелеп, оны статикалық сипаттамамен салыстырыңыз.



6.1.4 сурет

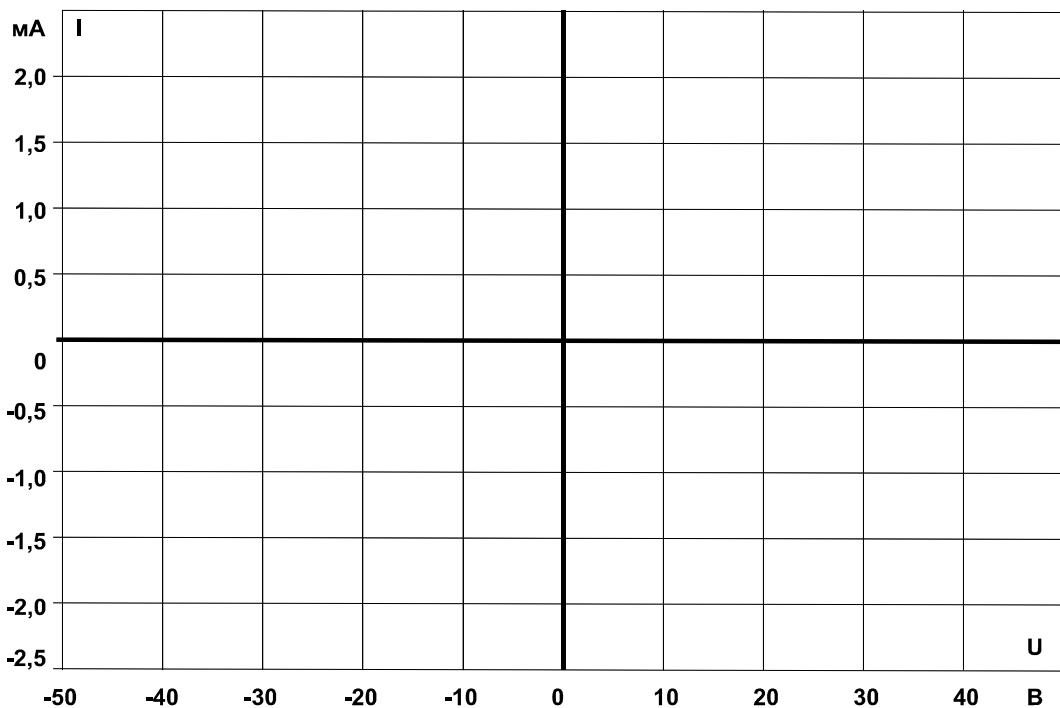

6.1.5 сурет

1 сұрақ: Симистодың ашушы кернеуінің шамасы қандай? (6.1.5 сурет бойынша)?

Жауап:

2 сұрақ: 2...3 мА ток кезінде жабық жағдайда және ашық жағдайда симистордың дифференциалды келергісінің шамасы қандай?


Жауап:.....

З сұрақ : Симисторды жабық жағдайға оралуына қандай себептер «мәжбүрледі»?
Жауап:

6.2. Триодты тиристор

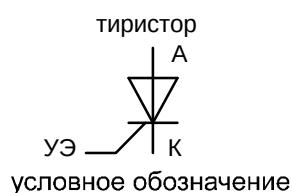6.2.1 Жалпы мәліметтер

әдетте тиисторлар аталатын триодты триисторлардың төрт **p-n-p-n** қабаты бар, олардың біреуі сыртқы басқарушы электротпен (УЭ) қосылған. Бұл катод (К) / анод (А) тізбегін ашық жағдайға соқтыруға мүмкіндік береді.



6.2.1 сурет

Тиистордың сондай-ақ катодты-анодты кернеумен ашық жағдайға көшірілуі мүмкін. Алайда тиисторды бұзбау үшін мүмкіндігінше ғұл тәсілді қолданбаған жөн.

Басқару электродында кернеу ажыратылса да, ашық болса, тиистор өткізгіштігін жағдайын сақтайды. Анодтық ток минималды шамадан (ұстая тогы I_{ud}) төмендегендеге катод /анод тізбегі жабық жағдайға оралады.


6.2.2. Экспериментальды бөлімі

Тапсырма

Тиистордың басқарушы электрод/катод тізбегі кернеуінің басқару тогы мен анодтық тогына әсерін зерттеу. Тиисторды жабу үрдісін қосымша зерделеніз.ора.

Экспериментті орындау тәртібі

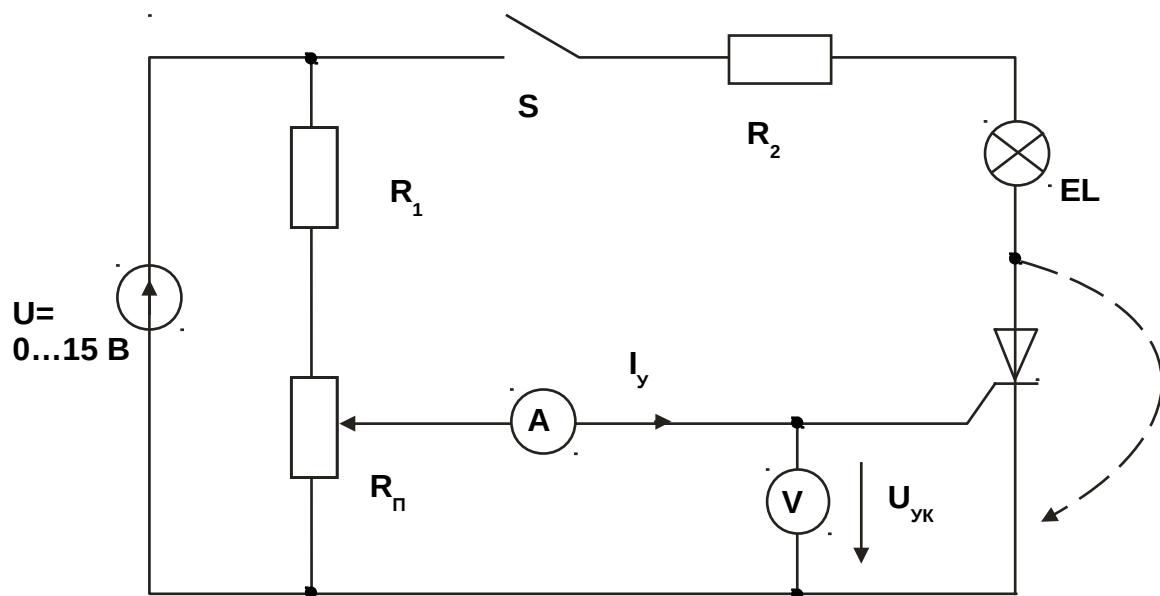- 6.2.2 суретте көрсетілгендей тізбек түзіп, оған $U_{uk} = 0$ В басқарушы электрод/катод кернеуінде 15В максималды кернеу берініз U_{uk} кернеуін ұлғайта отырып, I_u басқару тогының тиісті мәндерін мультиметрмен өлшешіз. Өлшем мәліметтерін 6.2.1 кестеге тіркеңіз. Қандай U_{uk} кернеуде тиистордың ашылуын (лампаның жануы) байқап, жазыңыз.



6.2.2 сурет


- U_{ук}** кернеуін нольге дейін төмендетіп **I_y** мәндегін 6.2.1 кестеге қайтадан жазыңыз.
- 6.2.3 суретте кернеу артқанда және төмендеген кезінде **I_y(U_{ук})** кескіндемелер аслыңыз. Кескіндемеде **U_{отп}** пен **I_{отп}** тогын белгіленіз.

6.2.1 сурет

U_{ук}, В	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
I[*]_{y1}, мА										
I[*]_{y2}, мА										

U_{зи}.

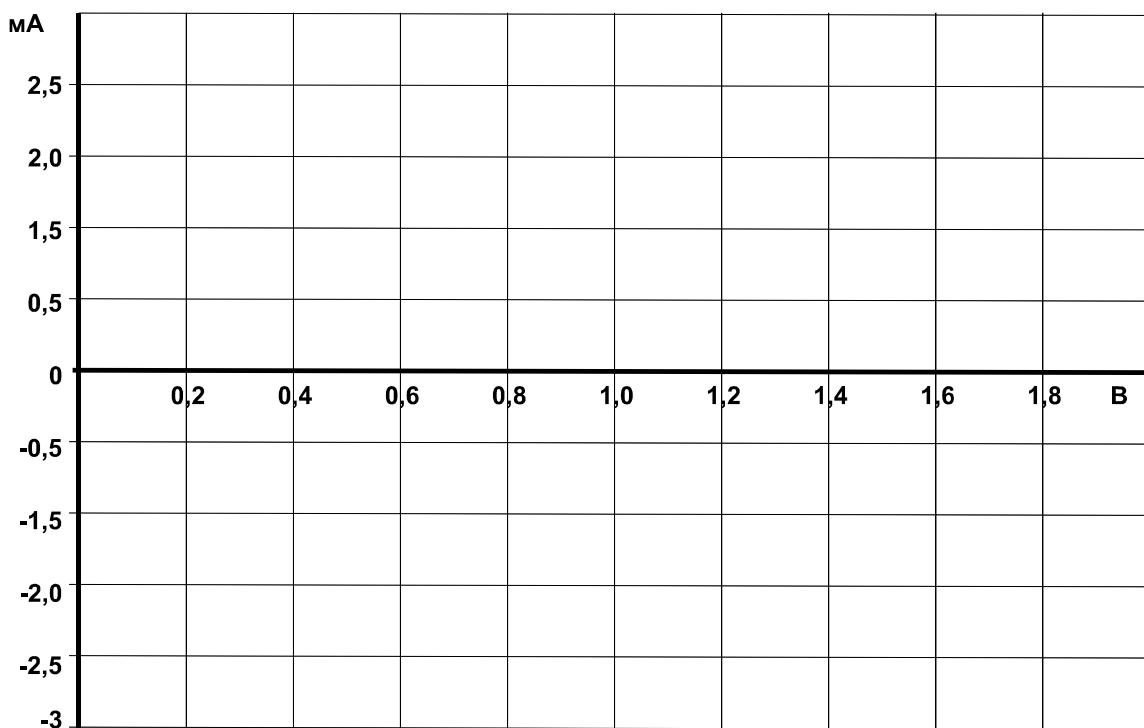U_{ук}, I^{*}_{y2} – артқанда, **I_{y2}** – төмендегендеге




6.2.3 сурет

- Басқару кернеуінің төмендеуінің тиристордың ажыратылуына соқтырмайтынына, оны жабу үшін не қысқа мерзімге (Ы ажыратқышты ажырату) тізбекті ұзудің, не тиристорды түйіктаудың (сұлбада үзік сзызықтармен көрсетілген), не токты ұстасуы тогынан төмен мәнге дейін төмендетудің қажет екеніне көз жеткізініз.
- Іуд.ұстасу тогын анықтаңыз. Ол үшін милиамперді жүктеме тізбегіне ауыстырып, қосып, басқарудың нөльдік тогында корек кернеуін жайлап жүктеме тогы секіріспен нольге дейін құлағанша төменденіз. Осы секіріс алдындағы соңғы ток мәні-ұстасу тогы болып табылады:


$$I_{уд} = \dots \text{ mA.}$$

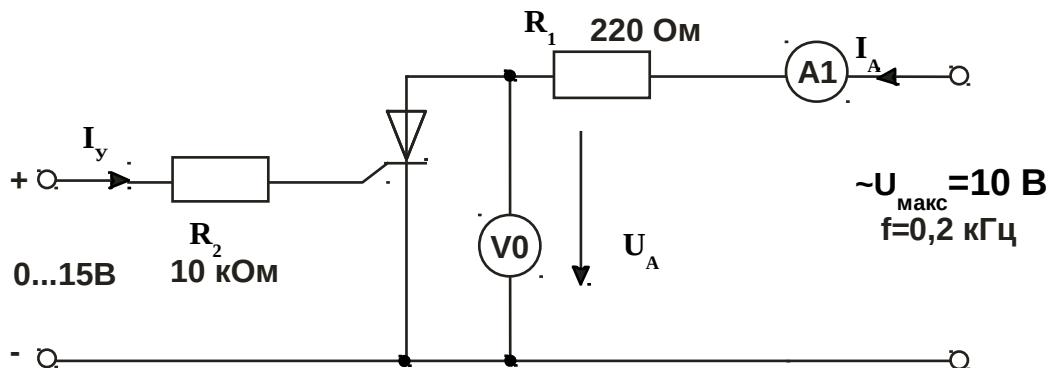- Осциллографтың (виртуальды немесе электронды) көмегімен тиристордың $I_A(U_{АК})$ вольтамперлік сипаттамасын алу үшін тізбек (6.2.4 сурет) түзіңіз. Синусоидалды кернеудің максимальды амплитудасы мен 15В тұрақты кернеудің максимальдымәнін анықтаңыз.



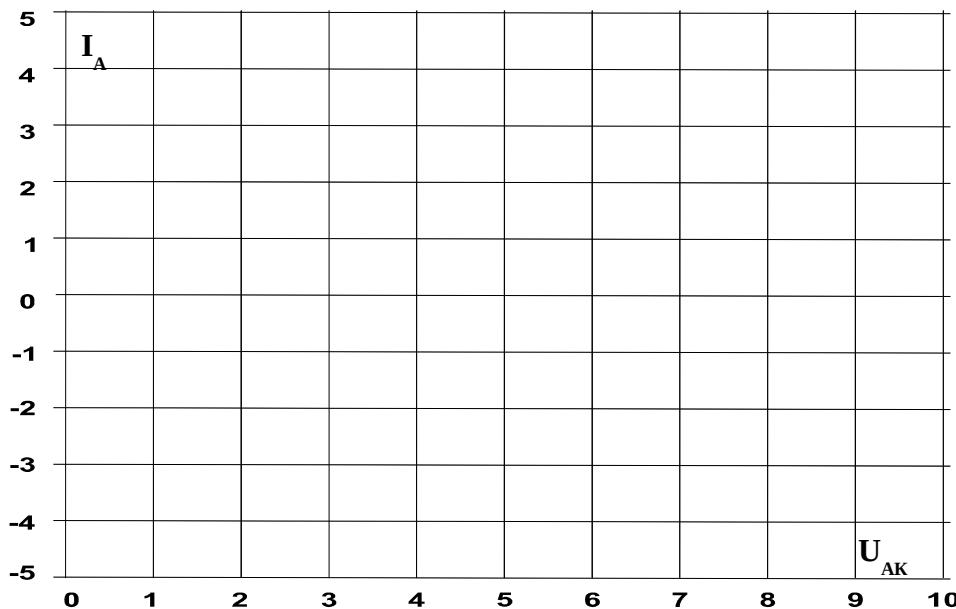6.2.4 сурет

- Виртуальды осциллографты қосыңыз, экранда тиристордағы ток пен кернеудің бірекі кезеңіең бейнесін аласыз.
- Басқару кернеуін төмендеткенде және ұлғайтқанда тиристордың ажырайтынына (ток нольге теңеледі, ал тиристорда кернеу синусоидалды) және қосылатынына (токтың оң жартытолқыны пайда болады, ал кернеуде тек жартытолқын) Қажет болса, 10 кОм резисторын 4,7 кОм –мен алмастырыңыз. Басқару тогы минималды ашушы токқа тақағанда анодтық кернеу өскенде тиристордың қосылатынын байқауға болады.
- Осциллографтың XY режимін қосыңыз (V_0 арна X кіріс бойынша және A_1 арна Y кіріс бойынша), экранда $I_A(U_{АК})$. Вольтамперлік сипаттама бейнесіне аласыз. Басқару тогы артқанда және төмендегендөоньшің өзгергенін қадағалаңыз, $I_y > I_{отп}$ и $I_y < I_{отп}$. Кезінде кескіндемеге (6.2.5 сурет) суретін салаңыз. Масштабтарды көрсетудің ұмытпаңыз.



Масштабы:
 $m_U = \dots$ В/дел
 $m_I = \dots$ А/дел

6.2.5 сурет

1 сұрақ: Электрод/катод басқаратын тізбек кернеуі ажырағанда ашық тиристор жабыла ма?
Жауап:

2 сұрақ : $U_{УК} > U_{отп}$ кезінде тізбекке(6.2.2 сурет) тұрақты кернеудің орнына синусоидалды кернеу қосылса, тиристордың жағдайы қандай болады $U_{ЭК} < U_{отп}$ болса ше?

Жауаптар:

3 сұрақтар: $U_{УК} > U_{отп}$ кезінде тізбекке (6.2.2 сурет) тұйықтағышпен қысқа мерзімге тұйықталса, ашық тиристор қандай жағдайға ұшырайды? $U_{УК} < U_{отп}$ болса ше?

$U_{УК} = 0...0,5$ В?

Жауап:

4 сұрақ: $U_{УК} > U_{отп}$ болса, тізбекте (6.2.2 сурет) тұйықтағышпен қысқа мерзімге тұйықталса, ашық тиристор қандай жағдайға ұшырайды? $U_{УК} < U_{отп}$ болса ше?

Жауап:

5 сұрақ: Кернеудің қарсы үйігіне өзгеріп жұмыс істегендеге тиристор қандай қасиеттерін танытады?

Жауап:

Эдебиет

1. Герасимов В.Г., Кузнецов Э.В., Николаева О.В. и др. Электротехника и электроника: В 3 кн. Учебник для студентов неэлектротехнических специальностей вузов. Кн 1. Электрические и магнитные цепи. – М.: Энергоатомиздат, 1996.
2. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н. Электротехника / Учебное пособие для неэлектротехнических специальностей вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
3. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Матерников В.Е. Электротехника. Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
4. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: [Учебное пособие для неэлектротехнических специальностей вузов]: В 2 кн. – М.: Энергоатомиздат, 1995.